P7设计文档

22373321 张瀚文

内部异常的判断

根据指导书中对异常的分类,对于流水线的 FDEM 级,每一级都有对应的异常可能会产生,据此进行处理

F	取指异常
D	未知指令错误
Е	溢出
М	取数异常

据此生成Exccode, 且每一级(除最开始的F级)其生成Exccode的原理为:

assign new_Exccode = old_Exccode ? old_Exccode : 新生成的Exccode

具体的判断只需要根据具体情况分析即可,可使用宏定义简化代码

CP0模块

CPO模块是P7的新模块,关键在于如何判断是否响应异常,以及各个控制信号等的更新。

```
wire IntReq; //异常来自外部的io控制器
assign IntReq = (|(HWInt && `IM)) && (!`EXL) && `IE;
wire ExcReq; //异常来自内部指令
assign ExcReq = (|ExcCodeIn) && (!`EXL);
assign Req = IntReq | ExcReq; //最终的中断请求信号
```

```
always@(posedge clk) begin
  if(reset) begin
    SR <= 32'b0;
    Cause <= 32'b0;
    EPC <= 32'b0;
    llBit <= 1'b0;
  else if (Req) begin
     `EXL <= 1'b1;
     EPC <= BDIn ? (PC M - 32'd4) : PC M;
     `ExcCode <= IntReq ? 5'd0 : ExcCodeIn; //异常和中断同
     `BD <= BDIn;</pre>
  end
  else begin
     `IP <= HWInt;
     //swap
     if(ll check) begin
        11Bit <= 1'b1;
     end
     if(WE cp0) begin
        case (A2)
           5'd12 : begin
              `IM <= W Data[15:10];
              `EXL <= W Data[1];
              `IE <= W Data[0];
           end
           5'dl4 : begin
             EPC <= W Data;
           end
        endcase
     end
     if(EXLClr) begin
        `EXL <= 1'b0;
        llBit <= 1'b0;
     end
  end
end
```

系统桥模块

系统桥主要是进行外设与CPU的交互,注意写地址等的处理即可

添加指令之后一定要在unreserved里面添加上新添的信号,否则会误判!

Controller里面的信号还是一样需要捋一遍! 新指令注意Tnew等等的信号! RW不要忘记!

tltiu这个,Tuse和useA需要改,不要归类否则容易错

新的exccode先在macro里面定义

思考题

- 1.请查阅相关资料,说明鼠标和键盘的输入信号是如何被 CPU 知晓的?
 - 键盘的工作方式一般有编程扫描方式和中断扫描方式两种。
 - 。 编程扫描方式是利用CPU在完成其他工作的空余,调用键盘扫描子程序,来响应按键输入要求。这种方式无论键盘上有无键按下,CPU都会定时扫描键盘,经常处于空扫描状态
 - 中断扫描方式即当键盘上有键按下时产生中断请求, CPU响应中断请求后, 执行异常处理程序, 在该处理程序中识别按键并做相应处理。
 - 鼠标发送信号时触发中断请求,CPU响应中断,执行异常处理程序处理鼠标的输入信号。

2.请思考为什么我们的 CPU 处理中断异常必须是已经指定好的地址? 如果你的 CPU 支持用户自定义入口地址,即处理中断异常的程序由用户提供,其还能提供我们所希望的功能吗? 如果可以,请说明这样可能会出现什么问题? 否则举例说明。(假设用户提供的中断处理程序合法)

- 外部中断和异常都依赖于特定的中断处理程序,使用指定好的地址能够降低CPU内部设计的难度,便于维护。
- 可以由用户提供,但是用户自定义入口地址可能会导致对原有指令的覆盖或者修改,使得原有数据 丢失。并且会增加CPU实现的难度

3.为何与外设通信需要 Bridge?

外设的种类是无穷无尽的,而 CPU 的指令集却是有限的。我们并不能总是因为新加入了一个外设,就专门为这个外设增加新的 CPU 指令。我们希望的是,尽管外设多种多样,但是 CPU 可以用统一的方法访问它们。为了实现这个目标,我们设计了系统桥。


系统桥是连接 CPU 和外设的功能设备,它会给 CPU 提供一种接口,使得 CPU 可以像读写普通存储器一样(即按地址读写)来读写复杂多变的外设。系统桥统一且简化了 CPU 的对外接口,CPU 不必为每种外设单独提供接口,符合高内聚,低耦合的设计思想。

4. 请阅读官方提供的定时器源代码,阐述两种中断模式的异同,并分别针对每一种模式绘制状态移图。

两种模式产生中断的时间可能不同。

具体来说,mode0中中断持续的时间取决于enable什么时候被置位;而mode1只在计数器为0的那一个 周期内产生中断信号,因为在下一个周期计数器就被更新为初值,不再为0.

状态转移图:

 

5. 倘若中断信号流入的时候,在检测宏观 PC 的一级如果是一条空泡(你的 CPU 该级所有信息均为空)指令,此时会发生什么问题? 在此例基础上请思考: 在 P7 中,清空流水线产生的空泡指令应该保留原指令的哪些信息?

宏观PC和写入EPC的PC都为错误的空值。

应当保留与正确PC值相关的信息,如PC值以及确定往EPC里具体写什么值的BDIn(是否为延迟槽指令)信号。

6. 为什么 jalr 指令为什么不能写成 jalr \$31, \$31

如果目标寄存器和源寄存器相同,会改变31号寄存器的值。倘若产生异常,重新执行这条指令时,不能得知最初31号寄存器的值,进而会进行错误的跳转。

7. 测试方案

集百家之所长进行了一些测试

• 首先是怎么添加异常处理程序,第一个方案是code里面通过增加nop使其地址达到4180,再在4180地址处开始异常处理程序的编写;第二个方案是在tb里添加

\$\text{readmemh("handler.txt", inst, 32'h460); //460 = (4180 - 3000) >> 2; \text{也即再新建一个txt文档, 手动把异常处理程序的代码放在地址为4180的地方。}

• 接下来说测试程序的构造

主要测试了能否正确响应内外部异常中断。

首先进行SR寄存器的值的设置以确保可以产生和响应中断

```
#准备工作,允许外部中断以及全局中断使能
ori $2,0xfc01
mtc0 $2,$12
```

接着对各种内部异常进行判断

```
# OV
lui $1,0x8ffff
lui $2,0x8ffff
add $3,$1,$2
ori $4,$0,0x0001 #这条用于检测是否正确从异常处理程序中跳转回来
# RI
### 此处自己增加一条code码,注意不要和已经实现的指令重合
# AdEL
## 未对齐
lw $5,0x3415($0)
ori $6,0x0001
1h $5,0x3411($0)
ori $6,0x0002
## 1h/1b取计时器
1h, $5,0x7f00($0)
ori $6,0x0003
1b, $5,0x7f10($0)
ori $6,0x0004
```

```
## 超出范围
1h, $5,0xffff($0)
ori $6,0x0005
## 地址溢出
lui $7,0xefff
1h $5,0x000f($7)
ori $6,0x0006
# AdES
## sw/sh未对齐
ori $5,0xf000
sw $5,0x0001($0)
sh $5,0x0001($0)
ori $6,0x0007
## sh/sb写Timer寄存器的值
sh $5,0x7f00($0)
ori $6,0x0008
sb $5,0x7f10($0)
ori $6,0x0009
## 地址溢出
lui $7,0xefff
sh $5,0x000f($7)
ori $6,0x000a
## 超出范围
sh $5,0xffff($0)
ori $6,0x000b
## 向count寄存器存值
sw $5,0x7f0b($0)
ori $6,0x000c
sw $5,0x7f1b($0)
ori $6,0x000d
# syscall
syscall
```

同时编写了异常处理程序

```
# handler
mfc0 $k0,$12
mfc0 $k0,$13
mfc0 $k0,$14
# 以上用于对拍, 不是真正的异常处理程序中的一部分
mfc0 $k0,$13
ori $k1, $zero, 0xfffc
and $k0, $k0, $k1
addi $k0, $k0, 4
mtc0 $k0, $t6, 0
ori $s0, $zero, 0xc1
addi $s6, $s6, 1
slt $k1, $s5, $k0
bnez $k1, 0x303c
nop
beq $s6, $s7, 0x303c
nop
eret
add $k0, $zero, $s5 #检验延迟槽
```

mtc0 \$k0, \$t6, 0
eret

对于输出结果的正确性,主要采用波形图自行分析以及和同学们对拍的方式。